


NAMA : BANU WISNU MURTI

NIM : L200180133

KELAS : E

Tugas Praktikum

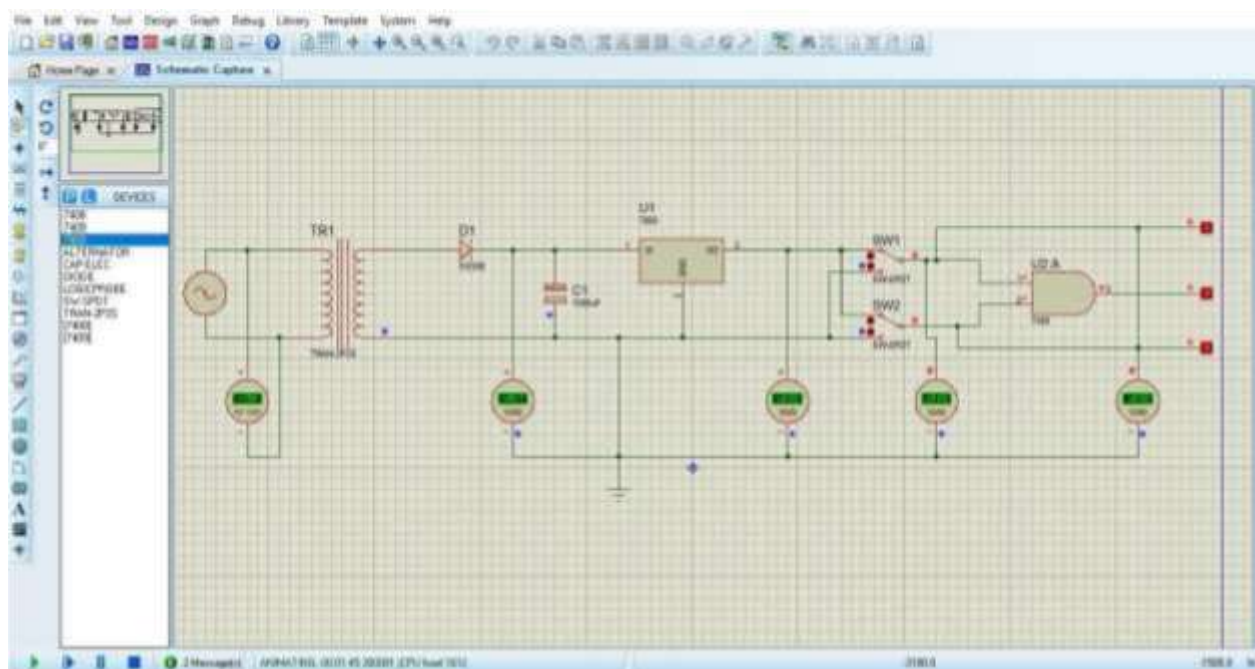Mengubah output power supply menjadi 9 volt



Proses :

- Mengganti 7805 menjadi 7809
- Mengganti trans menjadi 0,09